

# Εισαγωγή σε VLSI

## Εργαστηριακή Άσκηση 4

Λουδάρος Ιωάννης (1067400) — Αλέξιος Γεωργαντόπουλος - Γιαννούτσος (1062268)



Μπορείτε να δείτε την τελευταία έκδοση του Project [εδώ](#) ή σκανάροντας τον κωδικό QR που βρίσκεται στην επικεφαλίδα.

## Περιγραφή Αναφοράς

Παρακάτω παραθέτουμε τις απαντήσεις μας στην “[Τέταρτη Εργαστηριακή Άσκηση](#)” του μαθήματος “[Εισαγωγή σε VLSI](#)” καθώς και σχόλια τα οποία προέκυψαν κατά την εκπόνηση του.


## Περιεχόμενα

1. Πρώτη Άσκηση .....	2
Ερώτημα (a) .....	2
Ερώτημα (b) .....	3
2. Δεύτερη Άσκηση .....	4
Ερώτημα (i) .....	4
Ερώτημα (ii) .....	4
Ερώτημα (iii) .....	4
3. Τρίτη Άσκηση .....	6

# Απαντήσεις

## 1. Πρώτη Άσκηση

Ερώτημα (a)

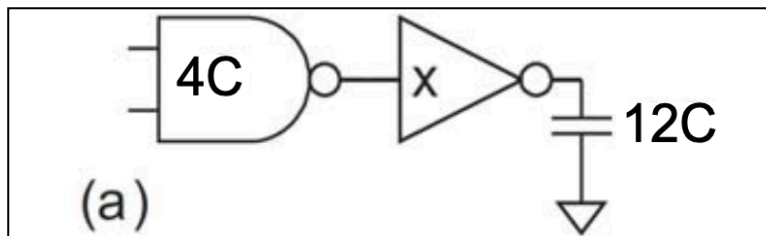

Εφαρμόζοντας την μέθοδο του παραδείγματος, υπολογίζουμε πρώτα το  $F$ :

$$F = GHB = \left(\frac{4}{3} \cdot 1\right) \cdot \frac{12}{4} \cdot 1 = 4$$

Ύστερα μπορούμε να υπολογίσουμε το  $\hat{f}$ .

$$\hat{f} = \sqrt{F} = 2$$

Και άρα, χρησιμοποιώντας τον τύπο, βρίσκουμε το  $x$ :

$$C_{in} = \frac{gC_{out}}{\hat{f}} \Rightarrow x = \frac{1 \cdot 12}{2} = 6C$$

Επίσης, υπολογίζουμε την καθυστέρηση μονοπατιού ως:


$$D = D_F + P = 2 \cdot 2 + 3 = 7 \Rightarrow D \approx 7 \cdot 2 = 14 \text{ ns}$$

Για την πειραματική επαλήθευση, κατασκευάσαμε πρώτα τον ελάχιστο αντιστροφέα μόνο του (σε cmos65n) ώστε να βρούμε το  $\tau$  της τεχνολογίας. Βρήκαμε ότι είναι 2ns. Ταυτόχρονα, μετρήσαμε την χωρητικότητα της πύλης, η οποία ήταν 0.5 fF.

Ύστερα, γνωρίζοντας πλέον όλες τις χωρητικότητες (και άρα τα πλάτη των τρανζίστορ που χρειαζόμαστε), σχεδιάσαμε ολόκληρο το layout που φαίνεται στην Εικόνα 1 (κάτω από την οποία φαίνονται και οι διαστάσεις των transistor). Στην Εικόνα 2 και στον πίνακα που την συνοδεύει, μπορείτε να δείτε τις καθυστερήσεις που επιβεβαιώνουν τους παραπάνω υπολογισμούς.

Για τους ακριβείς υπολογισμούς των διαστάσεων, μπορείτε να πατήσετε το παρακάτω κουμπί.

Υπολογισμοί

 

Εικόνα 1


Transistor	$\lambda$	nm
NAND PMOS	8	280
NAND NMOS	8	280
NOT PMOS	16	560
NOT NMOS	8	280



Εικόνα 2

Rise Delay	17 ns
Fall Delay	18 ns

## Ερώτημα (b)

 

Για τους υπολογισμούς μας χρησιμοποιούμε το μονοπάτι που φαίνεται παραπάνω.

Υπολογίζουμε πάλι πρώτα το  $F$ :

$$F = GHB = \left(1 \cdot \frac{5}{3}\right) \cdot \frac{12}{3} \cdot 1 = \frac{60}{9}$$

Ύστερα μπορούμε να υπολογίσουμε το  $\hat{f}$ .

$$\hat{f} = \sqrt{F} = 2,582$$

Και άρα, χρησιμοποιώντας τον τύπο:

$$C_{in} = \frac{g C_{out}}{\hat{f}} \Rightarrow y = \frac{5 \cdot 12}{3 \cdot 2,582} = 7,746 C$$

Επίσης, υπολογίζουμε την καθυστέρηση μονοπατιού ως:

$$D = D_F + P = 2 \cdot 2,582 + 2 + 1 = 8,164 \\ \Rightarrow D \approx 8,164 \cdot 2 = 16,328 \text{ ns}$$


Και άρα είναι πιο αργή από την πρώτη υλοποίηση.

Για την δημιουργία του Layout χρειάζεται να στρογγυλέψουμε το  $y$  στον πλησιέστερο ακέραιο, που είναι το 8.

Ύστερα, γνωρίζοντας πλέον όλες τις χωρητικότητες (και άρα τα πλάτη των τρανζίστορ που χρειαζόμαστε), σχεδιάσαμε ολόκληρο το layout που φαίνεται στην Εικόνα 3 (κάτω από την οποία φαίνονται και οι διαστάσεις των transistor). Στην Εικόνα 4 και στον πίνακα που την συνοδεύει, μπορείτε να δείτε τις καθυστερήσεις που επιβεβαιώνουν τους παραπάνω υπολογισμούς.


Για τους ακριβείς υπολογισμούς των διαστάσεων, μπορείτε να πατήσετε το παρακάτω κουμπί.

Υπολογισμοί

 

Εικόνα 3

Transistor	$\lambda$	nm
NOR PMOS	26	910
NOR NMOS	6	210
NOT PMOS	8	280
NOT NMOS	4	140

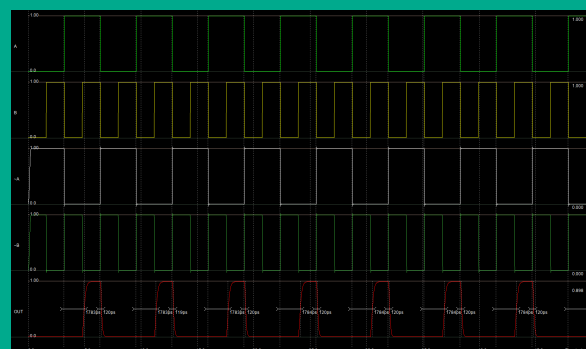

Εικόνα 4

Rise Delay	20 ns
Fall Delay	22 ns

## 2. Δεύτερη Άσκηση

### Ερώτημα (i)

Οι εκφράσεις δίνονται παρακάτω:

$$(α) \quad D_{min} = n \cdot \hat{f} + P = 2 \cdot \sqrt{\frac{8}{3}} \cdot H + 7$$

$$(β) \quad D_{min} = n \cdot \hat{f} + P = 2 \cdot \sqrt{\frac{25}{9}} \cdot H + 5$$


$$(γ) \quad D_{min} = n \cdot \hat{f} + P = 2 \cdot \sqrt{\frac{28}{9}} \cdot H + 5$$

$$(δ) \quad D_{min} = n \cdot \hat{f} + P = 4 \cdot \sqrt{\frac{20}{9}} \cdot H + 7$$

### Ερώτημα (ii)

Σχεδιασμός	G	P	N	Dmin (H=5)	Dmin (H=18)
α	8/3	7	2	14,30	20,86
β	25/9	5	2	12,45	19,14
γ	28/9	5	2	12,89	19,97
δ	20/9	7	4	14,30	17,06

### Ερώτημα (iii)

 


(β) Αφού οι nand στην είσοδο είναι ελάχιστες, μπορούμε να εξάγουμε το σχήμα που φαίνεται στο σχήμα δεξιά. Από εκεί παίρνουμε το  $C_{in}$  path.

Με την χωρητικότητα εισόδου δεδομένη πλέον, μέσω του δοσμένου  $H$ , παίρνουμε το  $C_{out}$  path και οι υπολογισμοί μας συνεχίζονται στο μοτίβο της προηγούμενης άσκησης.


Προκύπτει το layout που φαίνεται στην Εικόνα 5 (ο πίνακας που την συνοδεύει εξηγεί τις διαστάσεις των τρανζίστορ), και οι μετρήσεις του στην Εικόνα 6. Για τους ακριβείς υπολογισμούς των διαστάσεων, μπορείτε να πατήσετε το παρακάτω κουμπί.

Υπολογισμοί

 

Εικόνα 5

Transistor	λ	nm
NOR PMOS	68	2380
NOR NMOS	17	595
NAND PMOS	8	280
NAND NMOS	12	420

 

Εικόνα 6


Rise Delay	- ns
Fall Delay	- ns

(δ) Ξανά λόγω των ελάχιστων NAND, παίρνουμε το  $C_{in}$  path.

Ύστερα κινούμαστε από τα δεξιά προς τα αριστερά, υπολογίζοντας κάθε φορά το  $C_{in}$ , από τον τύπο:

$$C_{in} = \frac{g \cdot C_{out}}{\hat{f}}$$

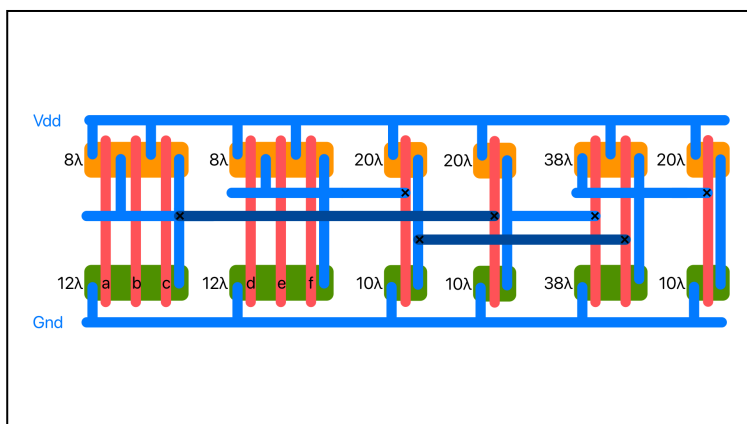
Λόγω του μήκους του κυκλώματος, σχεδιάσαμε πρώτα ένα Stick Diagram για να μας βοηθήσει αργότερα:



Σύμφωνα με το Stick Diagram και τις διαστάσεις που υπολογίσαμε, προκύπτει το layout στην Εικόνα 7, ο πίνακας που το συνοδεύει με τα μεγέθη των transistor. Οι μετρήσεις δίνονται στην Εικόνα 8 και στον πίνακα που την συνοδεύει.


Για τους ακριβείς υπολογισμούς των διαστάσεων, μπορείτε να πατήσετε το παρακάτω κουμπί.

**Υπολογισμοί**

 

Εικόνα 5

Transistor	$\lambda$	nm
NOT_right PMOS	95	3325
NOT_right NMOS	48	1680
NAND_right PMOS	38	1330
NAND_right NMOS	38	1330
NOT_left PMOS	20	700
NOT_left NMOS	10	350
NAND_left PMOS	8	280
NAND_left NMOS	12	420

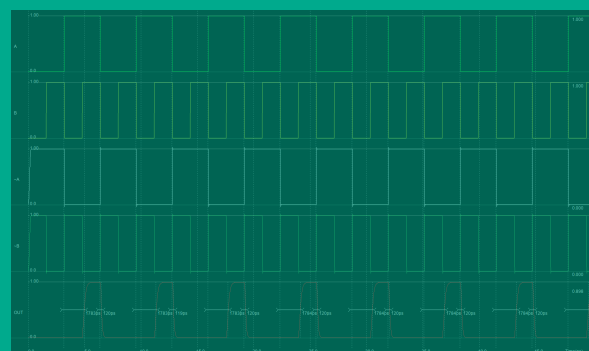

Εικόνα 4

Rise Delay - ns

Fall Delay - ns

### 3. Τρίτη Άσκηση

